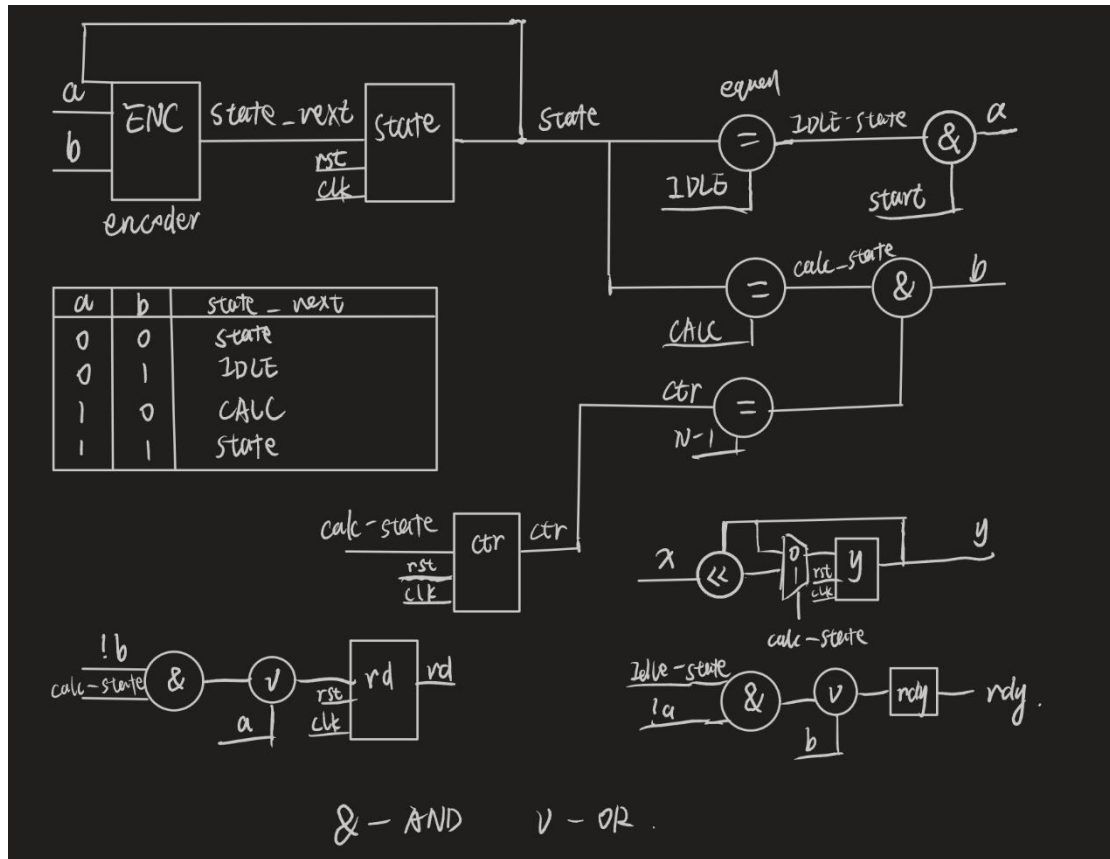


Functional electronic circuits Lab1


Student Name: CAO Xinyang


Student ID: 20321308

The picture with microarchitecture:



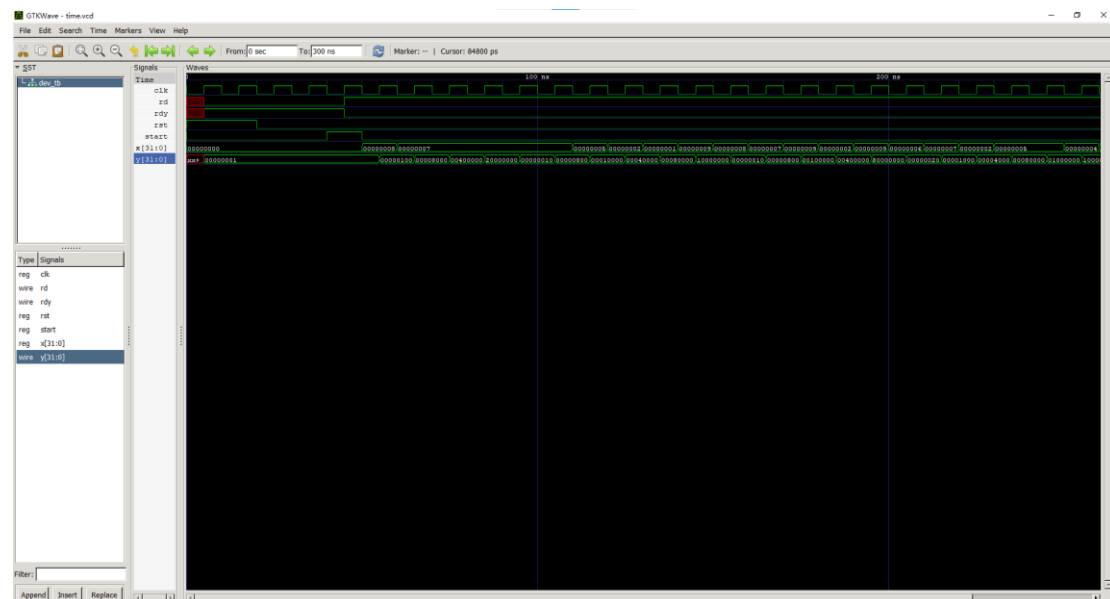The timing diagram with simulation results:



 

Code of the testbench and the device:

dev.v

```
module dev(
    input [31:0] x,
    input start,
    input rst,
    input clk,
    output reg rd,
    output reg [31:0] y,
    output reg rdy
);

parameter N= 10;
parameter IDLE = 0;
parameter CALC = 1;

reg state;
reg[2:0] ctr;

always@(posedge clk)
    if(rst) begin
        state <= IDLE;
        ctr <= 0;
        rdy <= 1;
        rd <= 0;
    end
```

```

        y <= 1;
    end else begin
        case(state)
            IDLE:
                if(start) begin
                    state <= CALC;
                    rdy <= 0;
                    rd <= 1;
                end
            CALC:
                begin
                    ctr <= ctr + 1;
                    y<=(y << x) | (y >> (32 - x));

                    if(ctr == (N-1))begin
                        rd <= 0;
                        state <= IDLE;
                        rdy = 1;
                    end
                end
            endcase
        end

    endmodule

```

dev_tb.v

```

`timescale 1ns/1ps

module dev_tb;

    reg [31:0] x;
    reg start,rst,clk;
    wire rd, rdy;
    wire [31:0] y;

    dev uut(
        .x(x),
        .rd(rd),
        .start(start),
        .rst(rst),
        .clk(clk),

```

```

        .y(y),
        .rdy(rdy)
    );

always #5 clk = ~clk; // each 5 ns we will get opposite value of clk
sigr

always@(negedge clk)
    if(rd)
        x = ($random % 10) & 8'hFF;

initial begin
    $dumpfile("time.vcd");
    $dumpvars(1, dev_tb);
    clk = 0;
    rst = 1;
    start = 0;
    x = 0;
    #20
    rst = 0;
    #20
    start = 1;
    #10
    start = 0;
    #250
    $finish;
end

endmodule

```